

積體電路設計 hw2 B09901081 施伯儒


第一題:


(1) NR2: INPUT: A, B OUTPUT: OUT


a~c:

Prob 1. 負責 (1), (10)

(1) NR2:

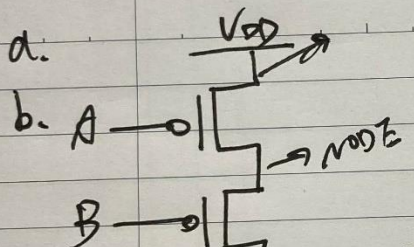
a. 

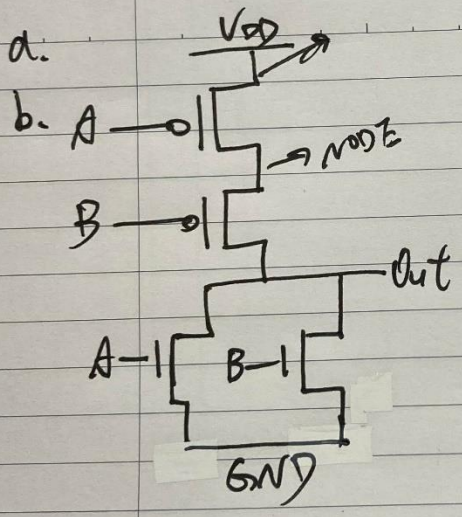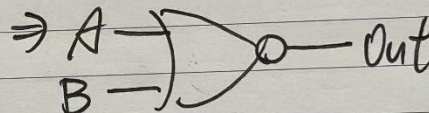b. 

c. 

A	B	Out
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

d~e:

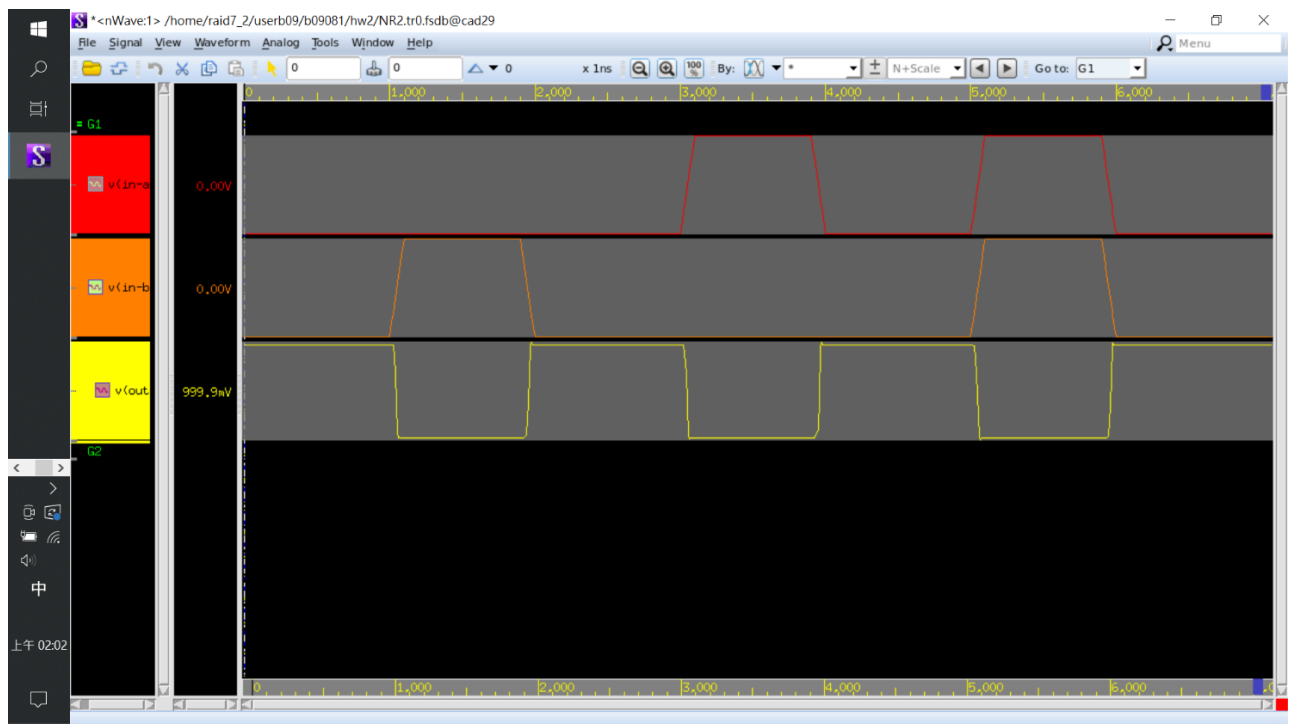

```


1 *****
2 .inc '90nm_bulk.l'
3 .SUBCKT NR2 DVDD GND In-A In-B Out
4 *.PININFO DVDD:I GND:I In-A:I In-B:I Out:O
5 MMA_N Out In-A GND GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
6 MMB_N Out In-B GND GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
7 MMA_P NODE In-A DVDD DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
8 MMB_P Out In-B NODE DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
9 .ENDS
10 *****
1
2 Vdd DVDD 0 1
3 Vss GND 0 0
4
5 Vin In-A 0 pulse (0 1 0 100n 100n 800n 2u)
6 Vin In-B 0 pulse (0 1 0 100n 100n 800n 4u)
7
8 x1 DVDD GND In-A In-B Out NR2
9
10 .tran 10n 7u
11 .op
12 .option post
13 .end

```

f:沒有遇到問題。


(2): FA2 INPUT: A, B, Ci OUTPUT: Co, S

a~c:

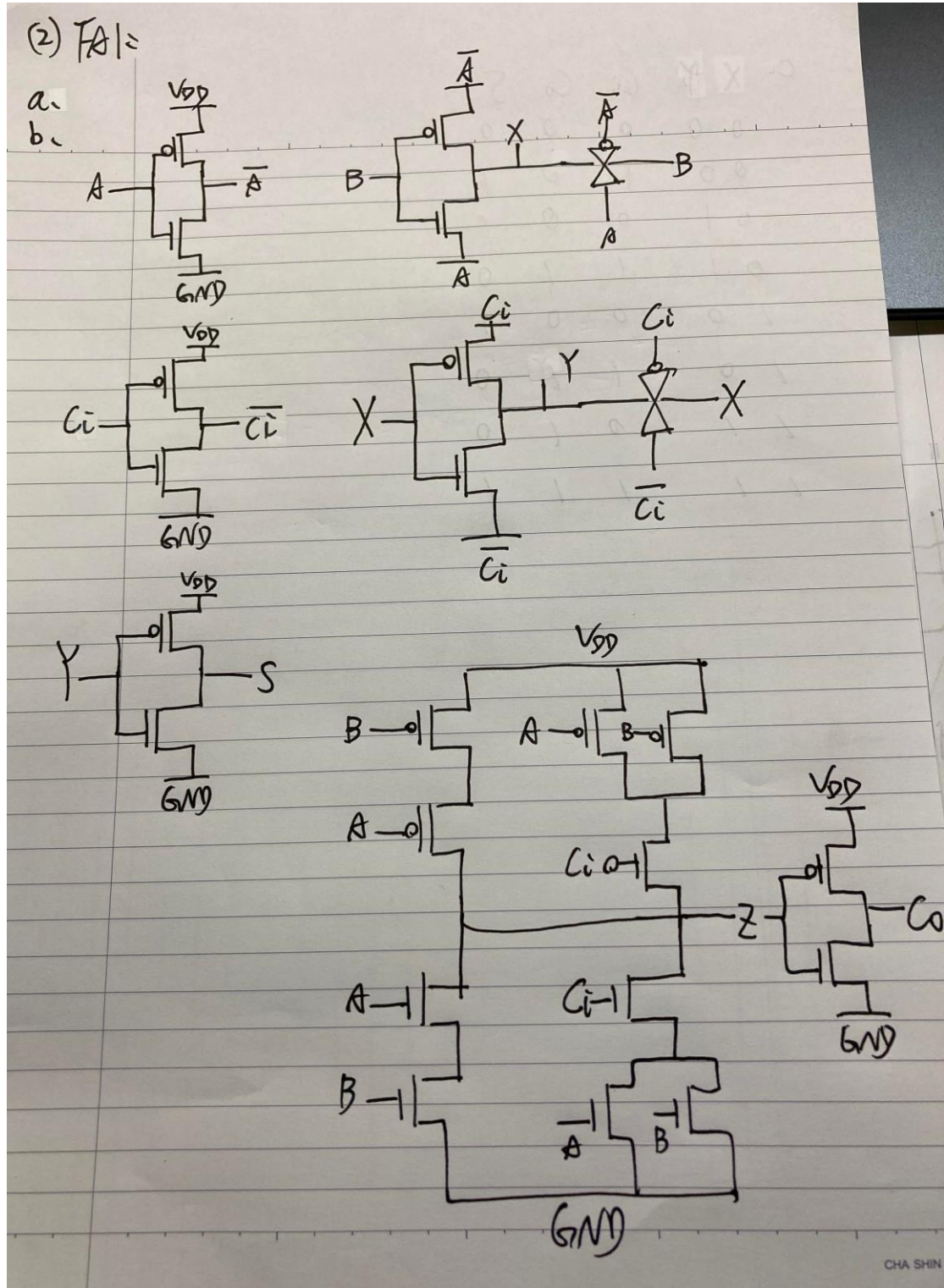

C.	A	B	Ci	Co	S
	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1
	0	1	0	0	1
	0	1	1	1	0
	1	0	0	0	1
	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	1	1

d~e:

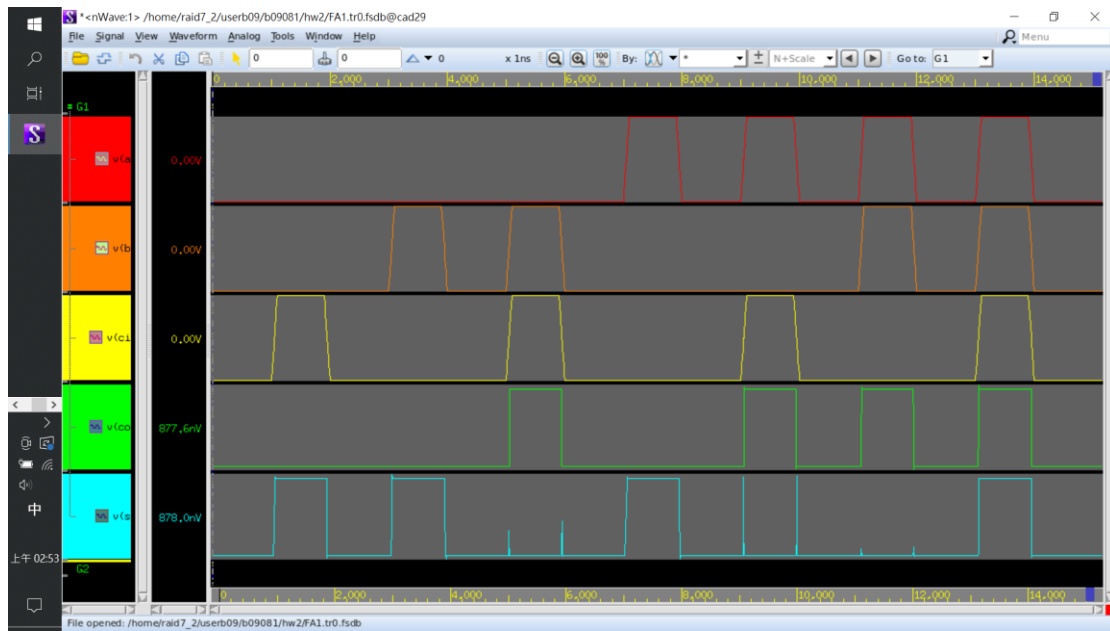

```

hw2 > FA1.sp
5
6 MM1_P A_bar A DVDD DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
7 MM1_N A_bar A GND GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
8
9 *part2
10 MM2_P Ci_bar Ci DVDD DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
11 MM2_N Ci_bar Ci GND GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
12
13 *part3
14 MM3_P S Y DVDD DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
15 MM3_N S Y GND GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
16
17 *part4
18 MM4_P_1 X B A_bar DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
19 MM4_N_1 X B A GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
20 MM4_P_2 X A_bar B DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
21 MM4_N_2 X A B GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
22
23 *part5
24 MM5_P_1 Y X Ci DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
25 MM5_N_1 Y X Ci_bar GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
26 MM5_P_2 Y Ci X DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
27 MM5_N_2 Y Ci_bar X GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
28
29 *part6
30 MM6_P_1 N1 B DVDD DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
31 MM6_P_2 Z A N1 DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
32
33 MM6_N_1 N2 B GND GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
34 MM6_N_2 Z A N2 GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1

```

第 37 行, 第 24 欄 空格: 4 UTF-8 CRLF SPICE Go Live Prettier


```
35
36 MM6_P2_1 N3 A DVDD DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
37 MM6_P2_2 N3 B DVDD DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
38 MM6_P2_3 Z Ci N3 DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
39
40 MM6_N2_1 N4 A GND GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
41 MM6_N2_2 N4 B GND GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
42 MM6_N2_3 Z Ci N4 GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
43
44 MM6_P Co Z DVDD DVDD PMOS l=0.1u w=0.5u m=1
45 MM6_N Co Z GND GND NMOS l=0.1u w=0.25u m=1
46
47 .ENDS
48 *****
49
50 Vdd DVDD 0 1
51 Vss GND 0 0
52
53 Vin1 A 0 pulse(0 1 7u 100n 100n 800n 2u)
54 Vin2 B 0 pw1(0n 0v 3u 0v 3.1u 1v 3.9u 1v 4u 0v 5u 0v 5.1u 1v 5.9u 1v 6u 0v 11u 0v 11.
55 Vin3 Ci 0 pulse(0 1 1u 100n 100n 800n 4u)
56
57 x1 DVDD GND A B Ci Co S FA1
58
59 .tran 500n 15u
60 .op
61 .option post
62 .end
```

f. S 的輸出有 spikes。

第二題：


Prob2.

Rising: PMOS area is nMOS 6倍

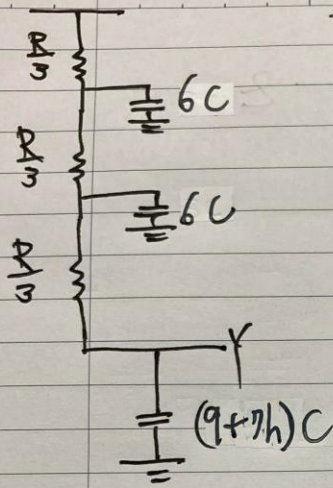

$$\begin{aligned} t_{PLH} &= \frac{R}{3} \times 6C + \frac{2R}{3} \times 6C + R(9+7h)C \\ &= 2RC + 4RC + (9+7h)RC \\ &= (15+7h)RC \end{aligned}$$

Falling:

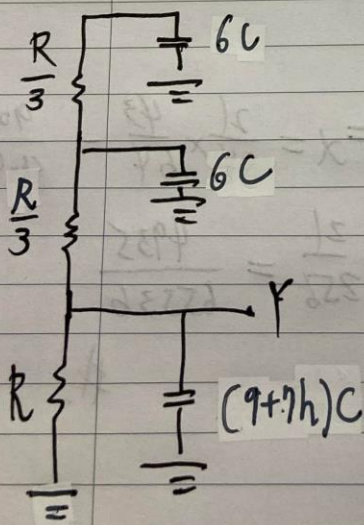


$$\begin{aligned} t_{PHL} &= RC(9+7h) + 6RC + 6RC \\ &= RC(9+7h+12) \\ &= (21+7h)RC \end{aligned}$$

#.

第三題:

Prob 3.

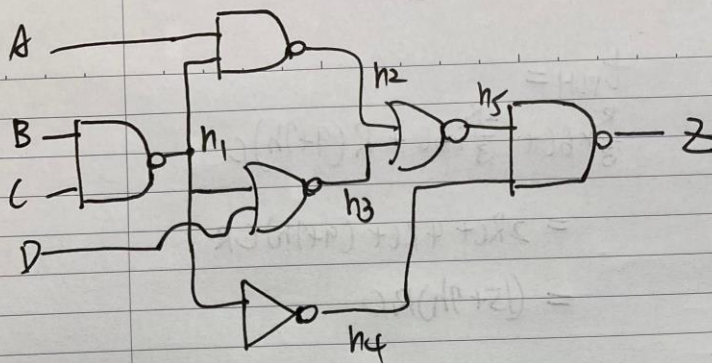

$$h1: P = \frac{3}{4}, \alpha = \frac{3}{16}$$

$$h2: 1 - \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{5}{8} = P, \alpha = \frac{5}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{15}{64}$$

$$h3: \frac{1}{2} \times (1 - \frac{3}{4}) = \frac{1}{8} = P, \alpha = \frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$$

$$h4: P = \frac{1}{4}, \alpha = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$$

$$h5: (1 - \frac{5}{8})(1 - \frac{1}{8}) = \frac{3}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{21}{64} = P, \alpha = \frac{21}{64} \times \frac{43}{64} = \frac{903}{4096}$$

$$Z = 1 - \frac{\frac{21}{64} \times \frac{1}{4}}{\frac{235}{256}} = \frac{235}{256}, \alpha = \frac{235}{256} \times \frac{21}{256} = \frac{4935}{65536}$$

P

#.